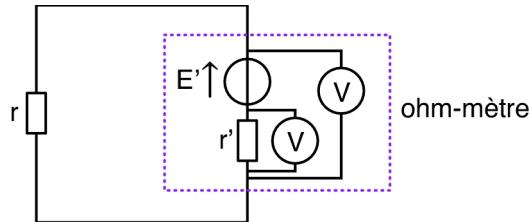


## TRACÉ ET MODÉLISATION DE CARACTÉRISTIQUES - corrigé du TP4


### 1. Résistance d'un générateur

- Pour mesurer une résistance, l'ohm-mètre utilise son alimentation pour imposer un courant dans le dipôle étudié et compare (puisque c'est un voltmètre) la tension correspondante à celle aux bornes d'une résistance étalon parcourue par le même courant :



• L'ensemble étant parcouru par un même courant, le principe du pont diviseur de tension permet d'en déduire la résistance :  $r = r' \frac{U}{U'}$ .

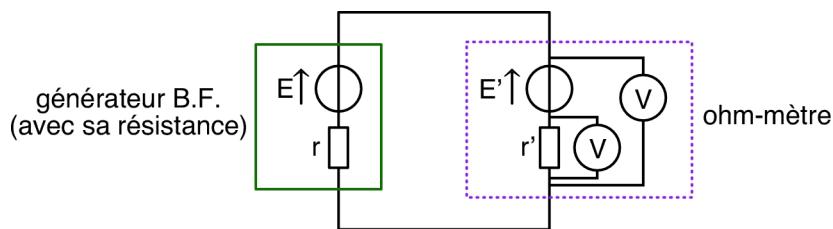• Si au contraire on branche un générateur dont la force électromotrice n'est pas nulle, les tensions mesurées ne correspondent pas à ce qui est supposé par le procédé de mesure :




Le courant est dans ce cas :  $I = \frac{E'-E}{r'+r}$  donc les tensions mesurées sont (avec le générateur considéré comme récepteur) :  $U = E + r I = \frac{r E' + r' E}{r'+r}$  et  $U' = r' I = r' \frac{E'-E}{r'+r}$ .


L'ohm-mètre affiche alors la grandeur :  $r_{app} = r' \frac{U}{U'} = \frac{r E' + r' E}{E'-E}$  qui n'est pas une expression affine de  $E$ . Toutefois, pour  $E \ll E'$ , on peut considérer :  $r_{app} = r \frac{1 + \frac{r' E}{E}}{1 - \frac{E}{E'}} \approx r \left(1 + \frac{r'+r}{r E'} E\right) = r + \frac{r'+r}{E'} E$ .

◊ remarque : ce raisonnement n'est pas indispensable, puisqu'au voisinage de  $E = 0$  toute courbe relativement régulière peut être approchée par sa tangente à l'origine : il suffit de considérer la limite correspondant à l'intersection de la courbe avec l'axe ; néanmoins, il est toujours nécessaire de comprendre les méthodes de mesure afin d'en connaître les limites.

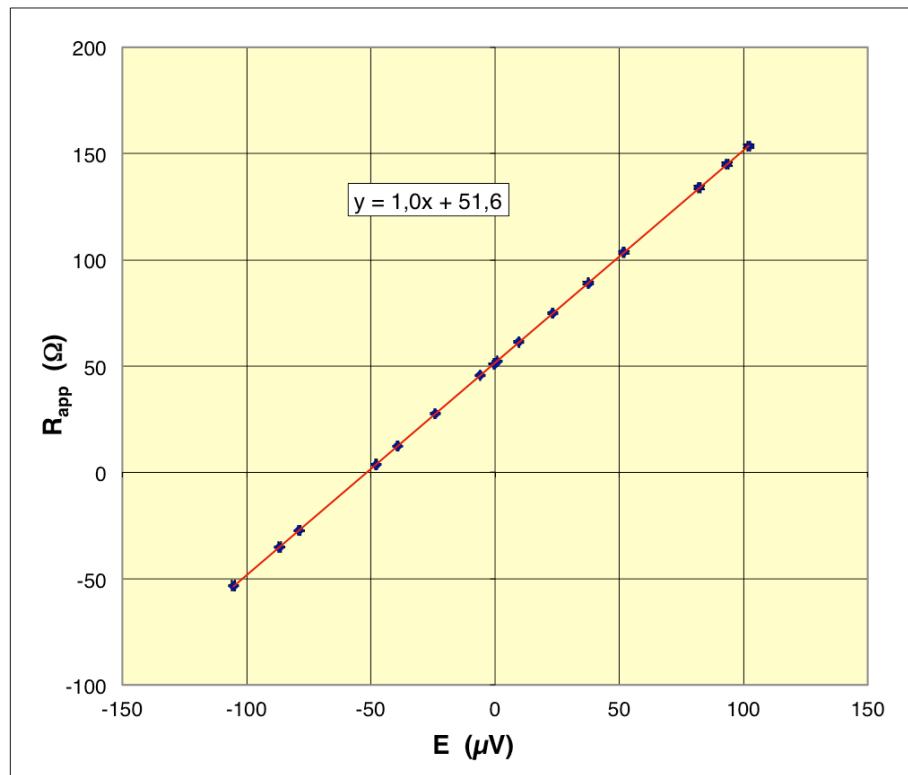- Un premier groupe obtient des résultats plutôt satisfaisants, correspondant à  $r = 51,6 \pm 0,2 \Omega$  ; bien que l'écart soit le triple de l'incertitude (malgré une approche de  $E = 0$  à l'échelle du  $\mu$ V) cela n'est pas incompatible avec l'indication du fabriquant  $50,0 \pm 0,5 \Omega$ .



Un autre groupe obtient des résultats analogues, mais montrant clairement que les étudiants ont changé de calibre pour les mesures extrêmes (qui doivent donc être mises à part). Ils en déduisent  $r = 53,7 \pm 0,4 \Omega$  ; bien que du bon ordre de grandeur, cela ne semble pas compatible avec l'indication du fabricant (certaines causes d'incertitudes expérimentales ont probablement été sous-estimées). Il est vrai en fait que l'approche de  $E = 0$  n'a été réalisée qu'à l'ordre du mV, avec peu de mesures au voisinage immédiat de  $E = 0$ , ce qui n'est probablement pas assez précis (pente  $4,6 \Omega \cdot mV^{-1}$ ). Cela est probablement dû à un mauvais choix du calibre utilisé sur le générateur : calibre 10 V au lieu du petit calibre 1 V (et de ce fait aussi sur l'ohm-mètre).

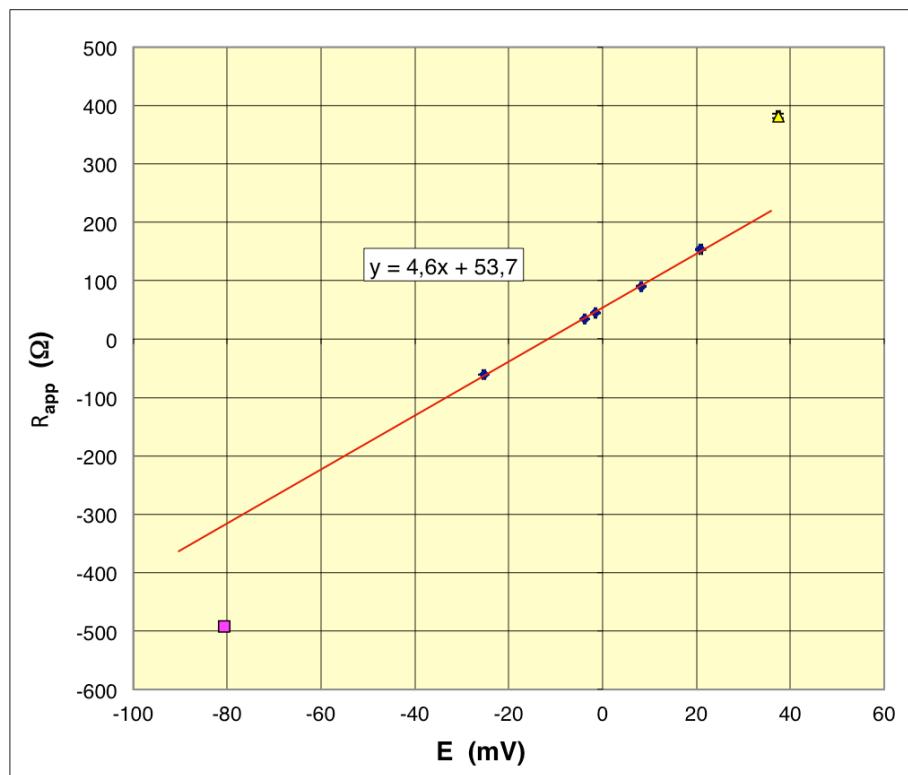

## 2. Représentations de Thévenin et de Norton

- La f.e.m.  $E$  correspond à la tension  $U_{AB}$  dans le cas particulier où le courant en sortie  $I$  est nul.

Dans ces conditions, le courant est le même dans  $R_1$  et  $R_3$  (ainsi en série) donc le principe du pont diviseur de tension permet de calculer :


$$U_{AN} = \frac{R_3}{R_1+R_3} U_{PN} \text{ et de même } U_{BN} = \frac{R_4}{R_2+R_4} U_{PN} .$$

Ainsi :  $E = U_{AB} = U_{AN} - U_{BN} = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)} U_{PN} .$

- Or, le générateur est alors branché sur une résistance équivalente à  $R_1 + R_3$  en parallèle avec  $R_2 + R_4$  :  $R' = \frac{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}{R_1+R_2+R_3+R_4} .$

Le principe du pont diviseur de tension indique donc :  $U_{PN} = \frac{R'}{R_0+R'} E_0 .$

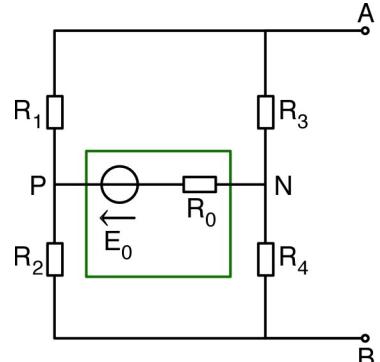- La combinaison de ces relations donne finalement :  $E = E_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1+R_3)(R_2+R_4) + R_0 \cdot (R_1+R_2+R_3+R_4)} .$



- Inversement, le courant de court-circuit  $I_c$  correspond au courant de sortie  $I$  dans le cas particulier où la tension  $U_{AB}$  est nulle (court-circuit).

Dans ces conditions, la tension est la même pour  $R_1$  et  $R_2$  (ainsi en parallèle) donc le principe du pont diviseur de courant donne :


$$I_1 = \frac{G_1}{G_1+G_2} I_0 = \frac{R_2}{R_1+R_2} I_0 \text{ et de même } I_3 = \frac{R_4}{R_3+R_4} I_0 .$$

Ainsi :  $I_c = I_{AB} = I_1 - I_3 = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)} I_0 .$

- Par ailleurs, le générateur est alors branché sur une résistance équivalente à l'assemblage en série de  $\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$  ( $R_1$  et  $R_2$  en parallèle) et de  $\frac{R_3 R_4}{R_3+R_4}$  ; ainsi :  $R'' = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3+R_4} .$

La loi de Pouillet indique alors :  $I_0 = \frac{E_0}{R_0+R''} .$

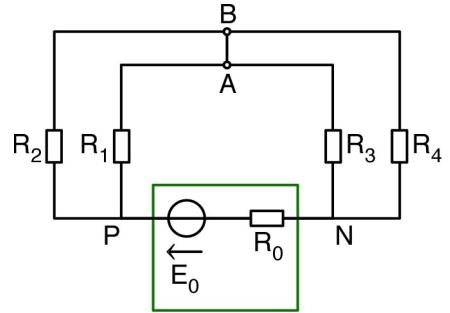- La combinaison de ces relations donne finalement :  $I_c = E_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{R_0 \cdot (R_1+R_2)(R_3+R_4) + R_1 R_2 \cdot (R_3+R_4) + R_3 R_4 \cdot (R_1+R_2)} .$



- Pour la confrontation à l'expérience : en attente de données fournies par les étudiants...

### 3. Pont de Wheatstone et mesure d'une résistance

- La condition  $R_x = R \frac{R_a}{R_b}$  permet de calculer la résistance étudiée ; toutefois, cela cumule les incertitudes sur les résistances, de l'ordre de 0,5 % en valeur relative.

Pour les produits et les quotients de trois mesures indépendantes ( $R_a$  ;  $R_b$  ;  $R$ ), on ajoute quadratiquement les incertitudes relatives : précision relative  $\sqrt{3} \times 0,5 \% \approx 0,9 \%$ . Il faut de plus tenir compte des incertitudes sur l'ajustement de la condition d'équilibre du pont, mais avec une boîte à quatre décades, l'effet est très faible : on peut considérer au total une incertitude relative  $\approx 1 \%$ .

- On considère ainsi une résistance "inconnue" pour laquelle un ohm-mètre "basique" indique un ordre de grandeur :  $R_x = 480 \pm 50 \Omega$ .

Par curiosité, on mesure à l'aide de deux ohm-mètres électroniques de précision (0,2 % + 1 digit) et on obtient respectivement :  $R_x = 468 \pm 1 \Omega$  ;  $R_x = 469 \pm 1 \Omega$ .

La connaissance au moins de l'ordre de grandeur sert au choix des résistances du pont (boîtes étalonnées) :  $R_a = R_b = 500 \pm 1 \Omega$ .

- L'équilibre du pont (détecté, pour finir, avec un micro-ampèremètre) est obtenu pour  $R = 471 \pm 1 \Omega$  (boîtes étalonnées). Ceci donne :  $R_x = 471 \pm 2 \Omega$ , tout à fait compatible avec les mesures préalables.

- La méthode est ainsi généralement moins précise que l'utilisation directe d'un ohm-mètre électronique de précision (généralement mieux que  $\approx 0,5 \%$ ). Mais son but n'est pas là ; l'intérêt est d'être capable de comparer "directement" des résistances, sans avoir besoin pour cela d'un multimètre de précision : cette méthode est capable de mesurer juste même avec un voltmètre (ou ampèremètre) faux... pourvu que son zéro soit correct !

En particulier certains ohm-mètres électroniques de qualité "ordinaire" peuvent donner une indication de résistance approximative quand leur pile est un peu usée : leur conception est basée sur des mesures de tension et leur fonctionnement est parfois perturbé par une tension un peu faible délivrée par leur pile (ceux de bonne qualité le détectent et l'affichent).